


Laboratorio de Diseño Digital Moderno

Experimento No. 10 Multiplicador de 2 Bits


May 23, 2022

1 Creación de multiplicador


1.1 Compilación

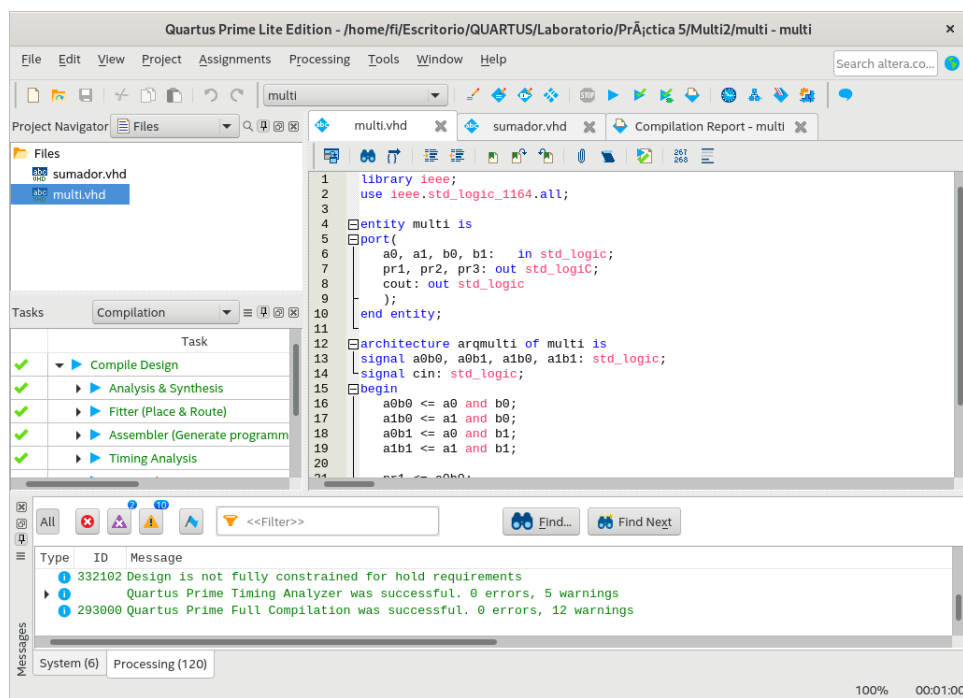


1.2 Diagrama RTL

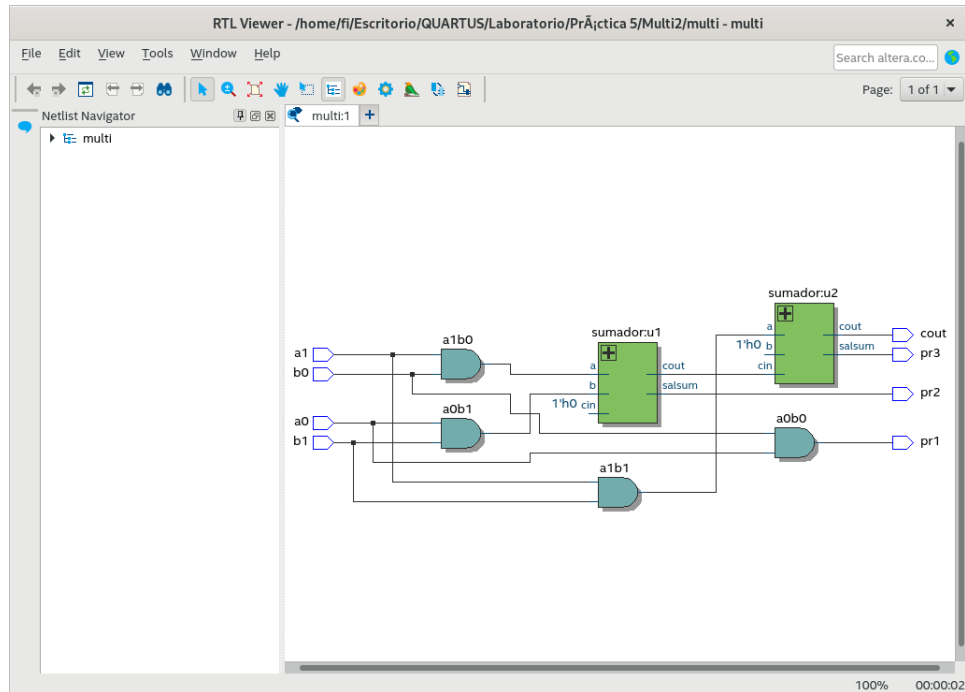

1.3 Simulación

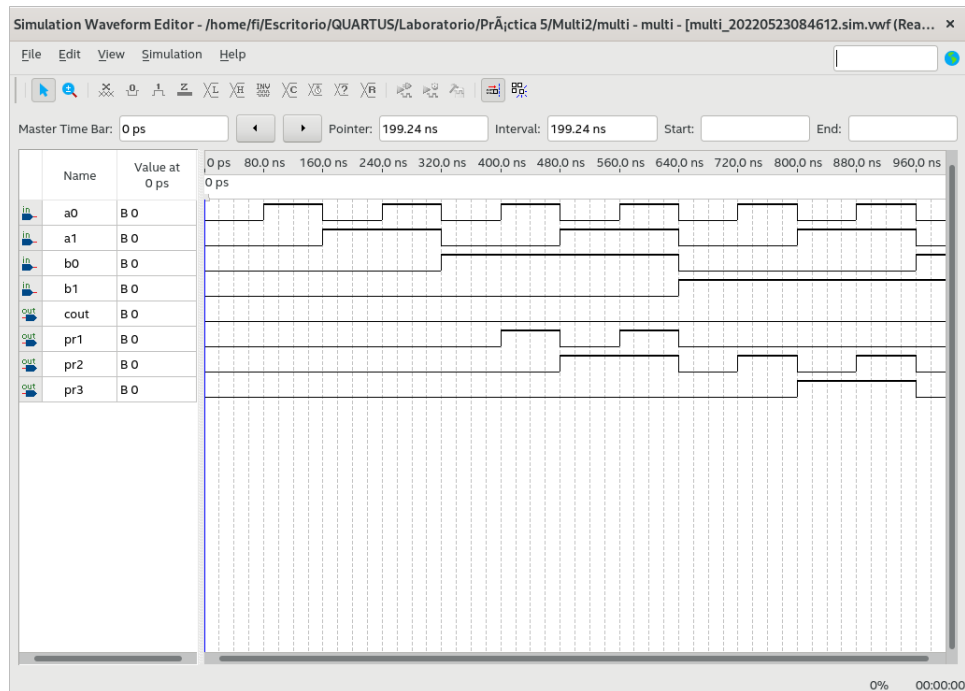

1.4 Asignación de pines

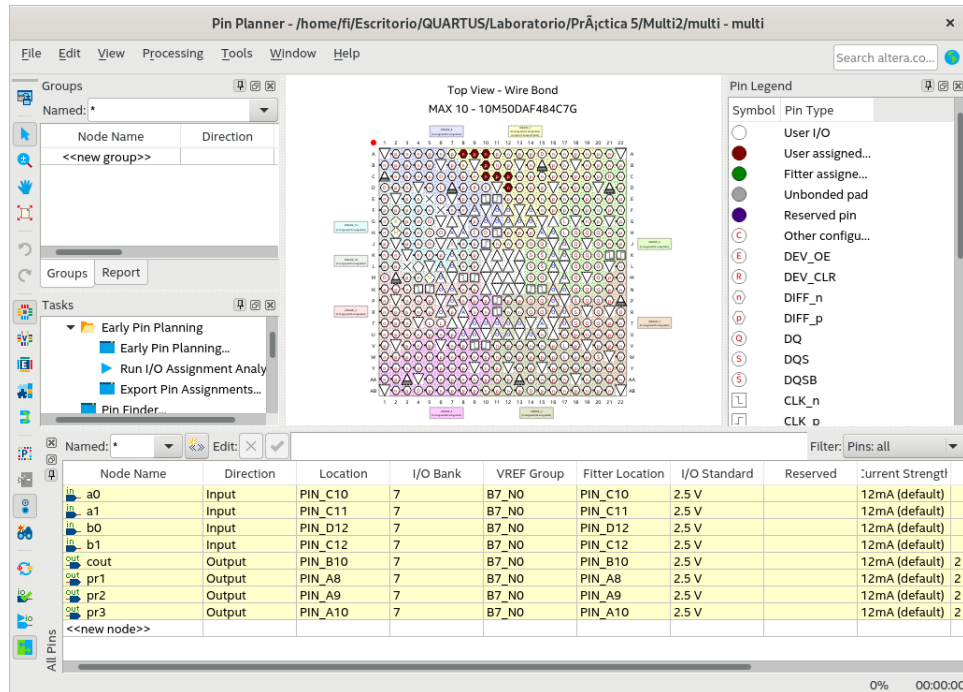

1.5 Descarga a tarjeta

