


# Laboratorio de Diseño Digital Moderno

## Experimento No. 5 Multiplexor 4x1


May 20, 2022

### 1 Creación de multiplexor con estructura with-select


#### 1.1 Compilación

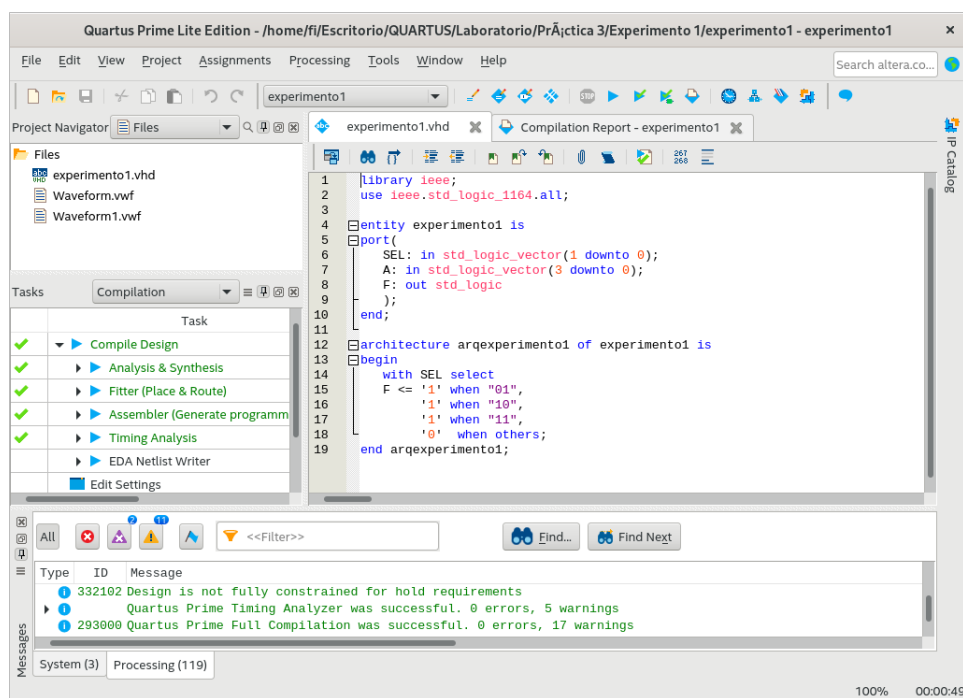


## 1.2 Diagrama RTL

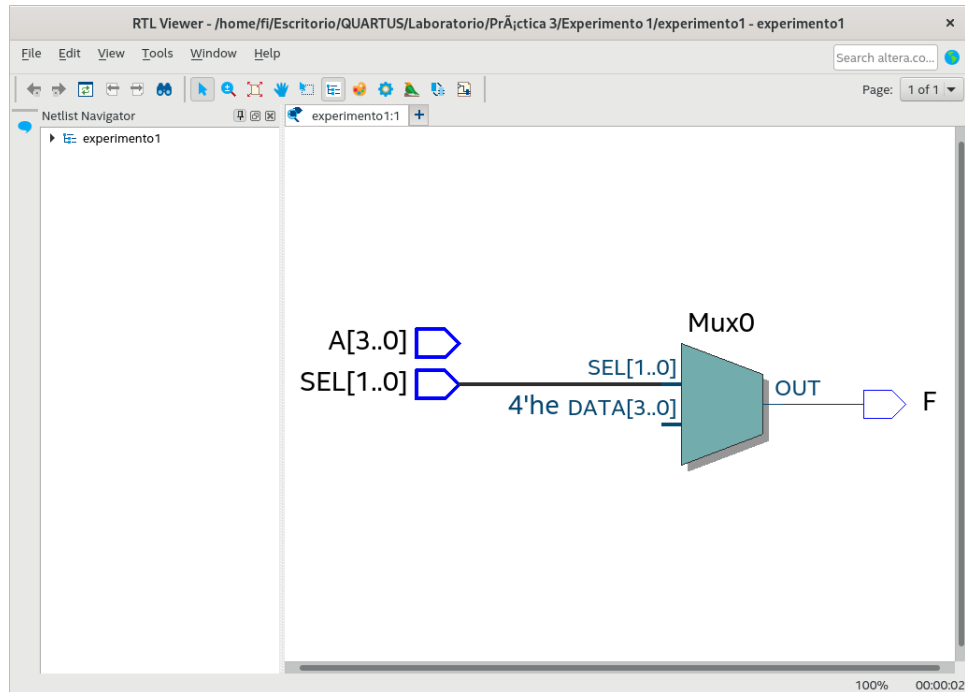

## 1.3 Simulación

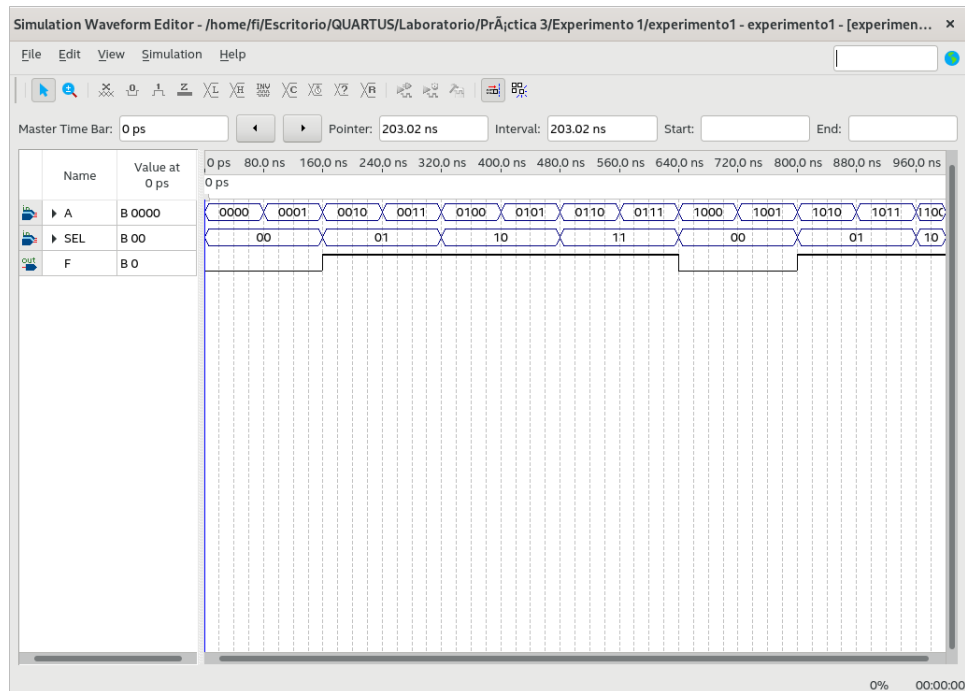

## 1.4 Asignación de pines

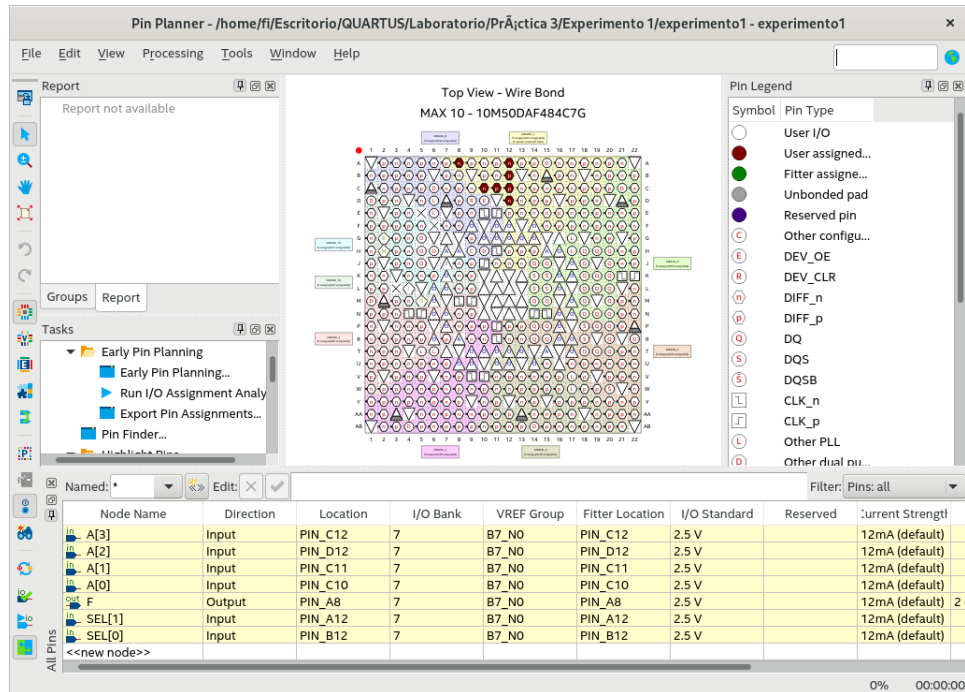

## 1.5 Descarga a tarjeta

