


Laboratorio de Diseño Digital Moderno

Experimento No. 6 Selector de Compuertas Básicas


May 20, 2022

1 Creación de selector de compuertas básicas


1.1 Compilación

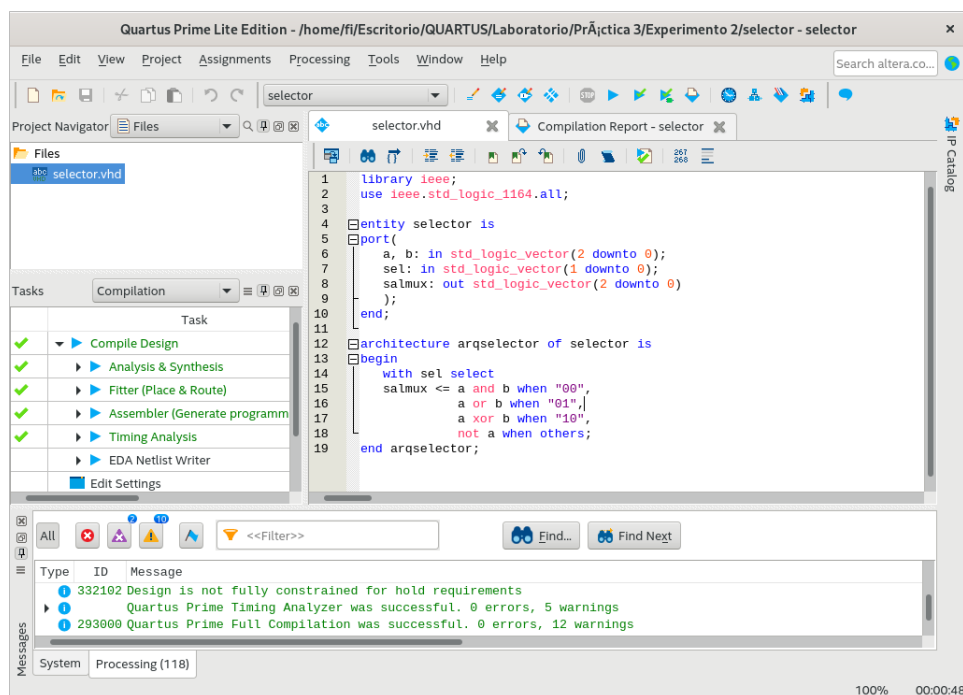


1.2 Diagrama RTL

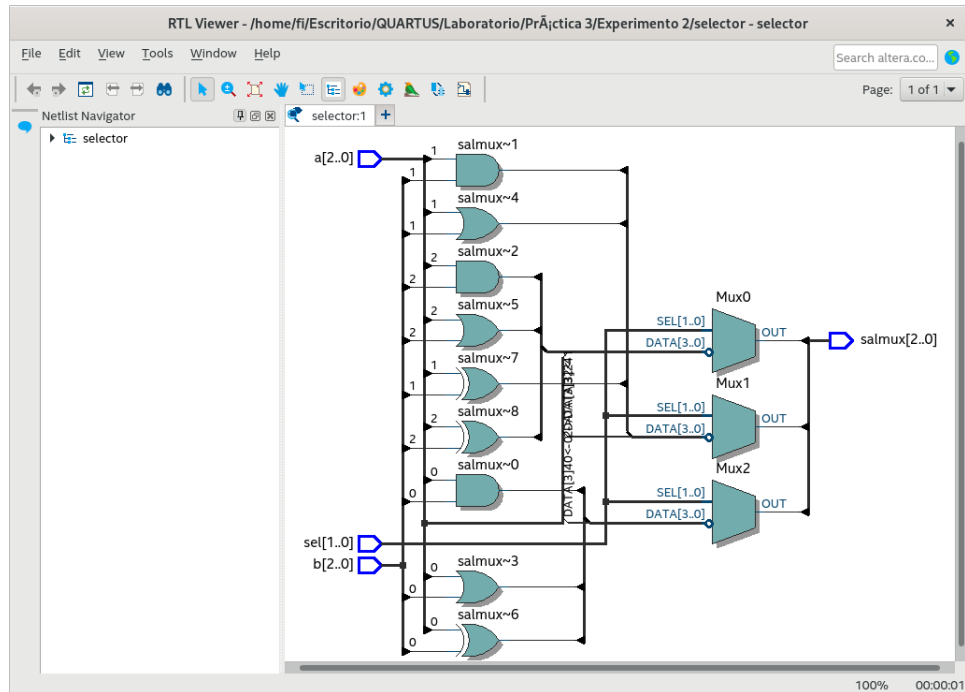

1.3 Simulación

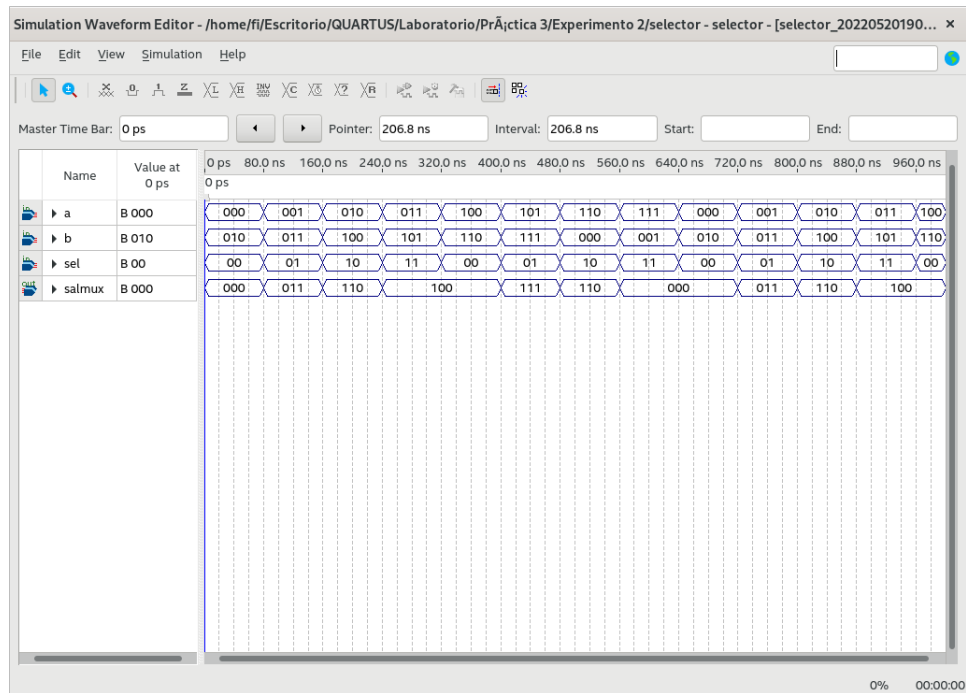

1.4 Asignación de pines

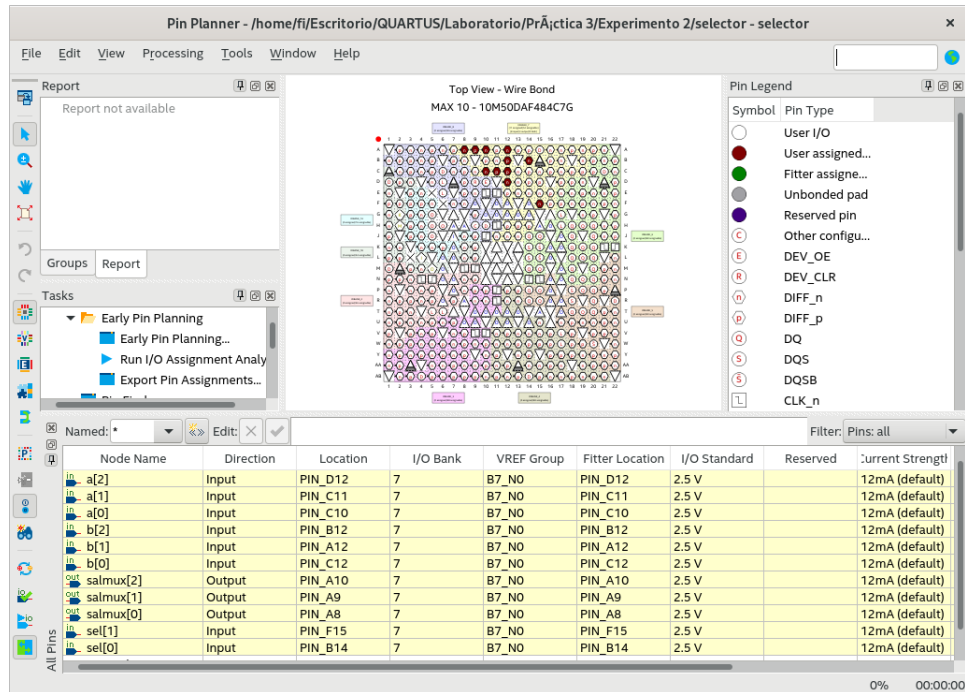

1.5 Descarga a tarjeta

