


# Laboratorio de Diseño Digital Moderno

## Experimento No. 6 Selector de Compuertas Básicas


May 23, 2022

### 1 Creación de selector de compuertas básicas


#### 1.1 Compilación

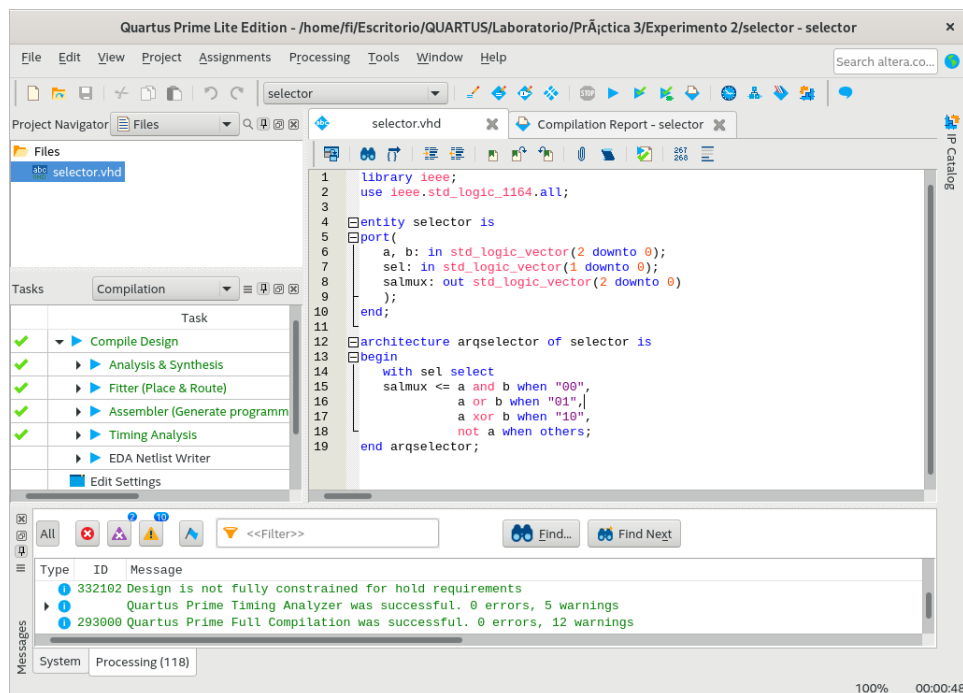


## 1.2 Diagrama RTL

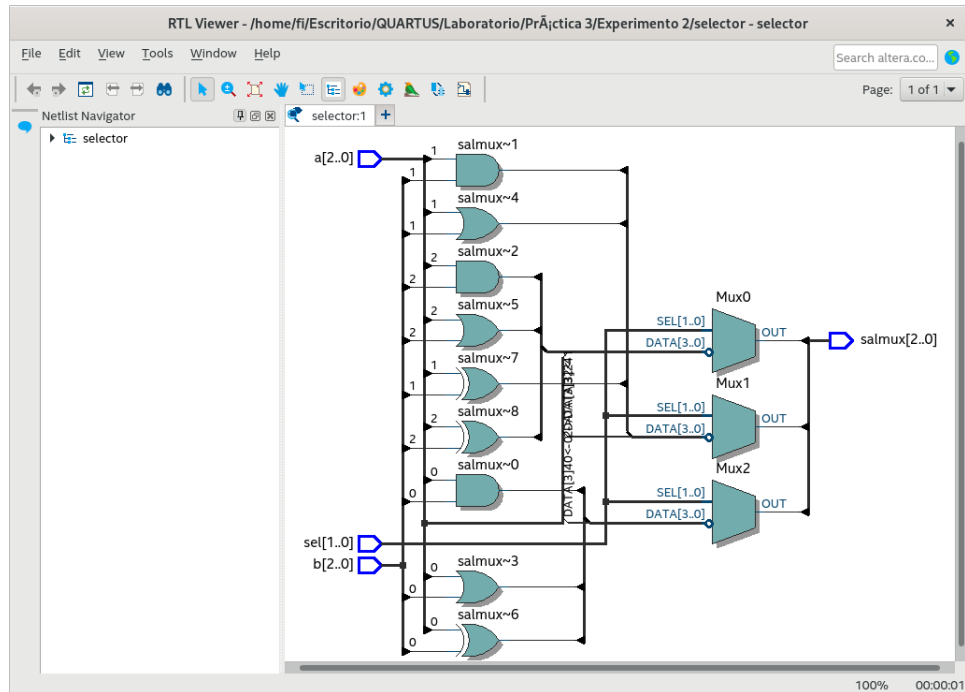

## 1.3 Simulación

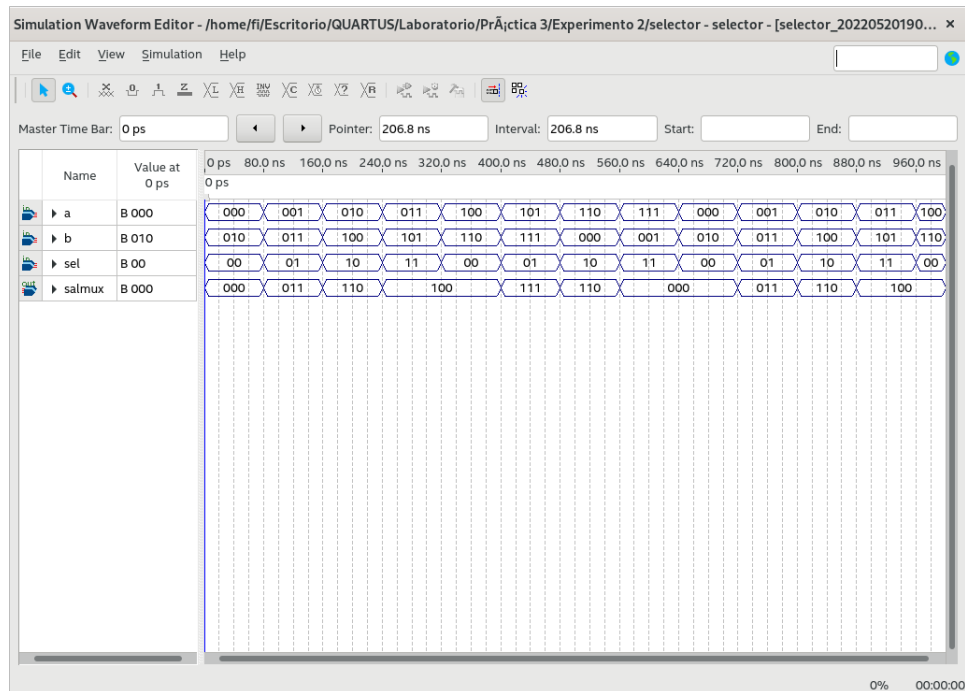

## 1.4 Asignación de pines

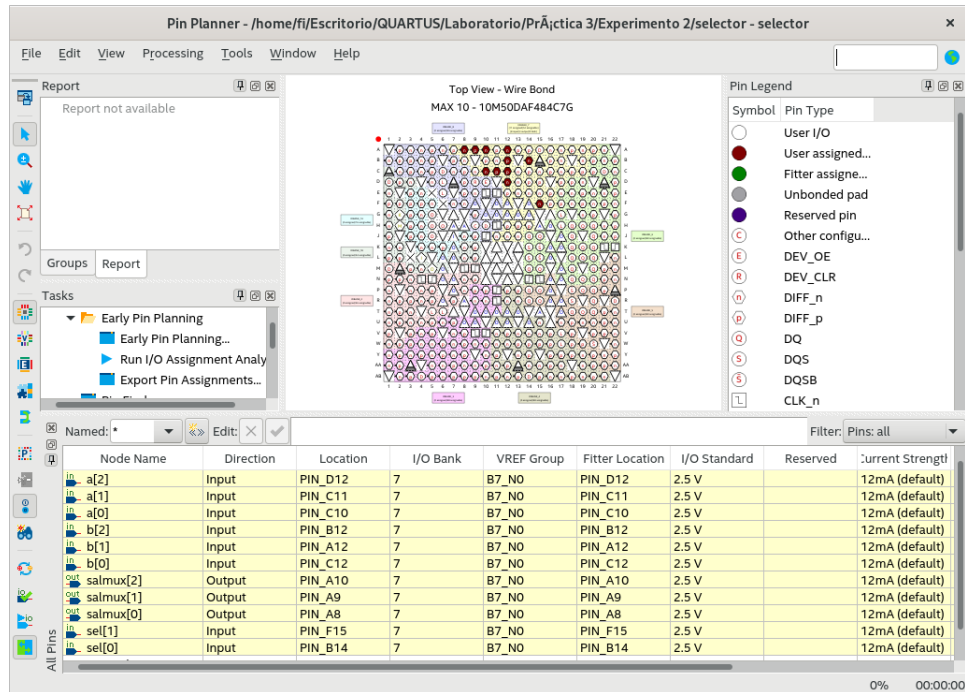

## 1.5 Descarga a tarjeta

