


Laboratorio de Diseño Digital Moderno

Experimento No. 8 Decodificador BCD


May 23, 2022

1 Creación de Decodificador


1.1 Compilación

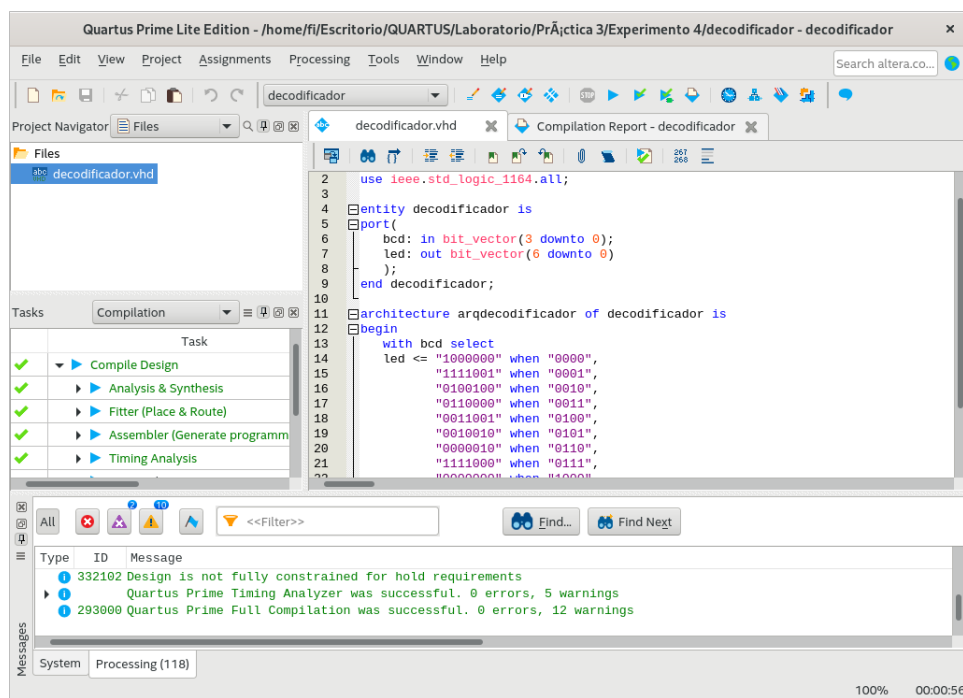

1.2 Diagrama RTL

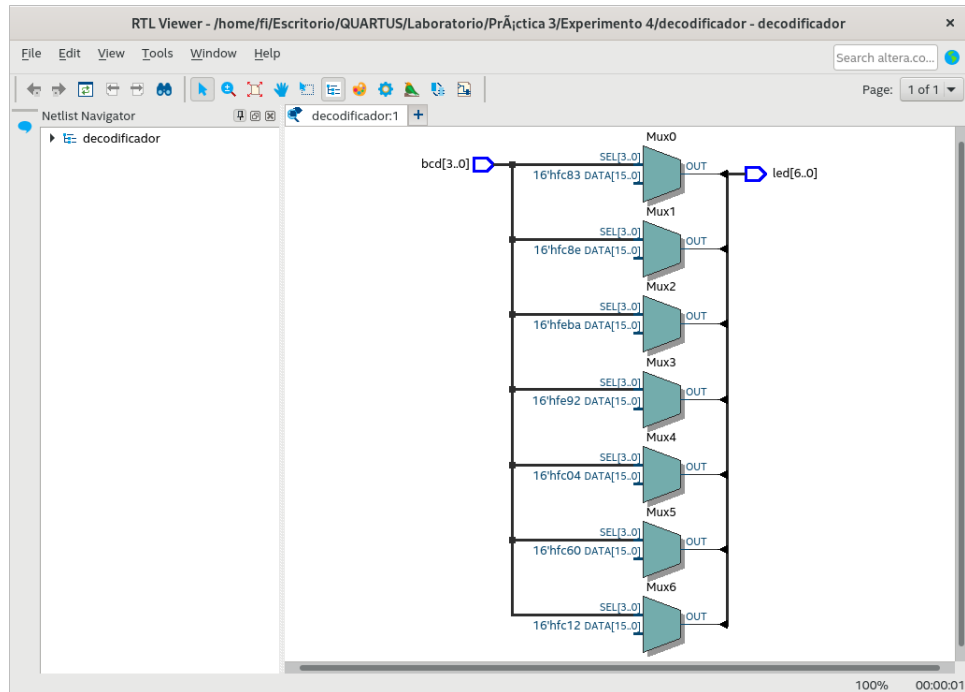

1.3 Asignación de pines

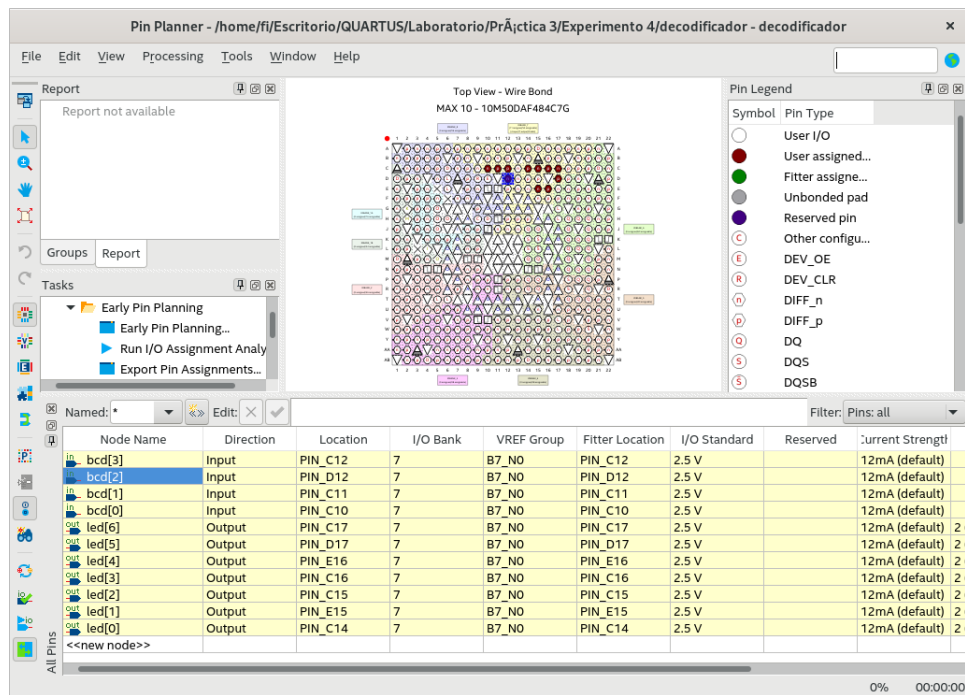

1.4 Descarga a tarjeta

